

DIC HW1


313580059 李元睿

Given $V_{DD}=0.9V$, $W_{min}=64nm$, $L_{min}=32nm$ with resolution of $1nm$; there are three kinds of V_t : High V_t , Medium V_t and Low V_t CMOS


(1) MOS and Inverter with medium threshold voltages (30%)

A. Run SPICE to draw the I-V DC curves for PMOS and NMOS with minimum feature size using High V_t , Medium V_t , and Low V_t respectively. (24%)


1.NMOS with High V_t :

 


2.NMOS with Medium V_t :

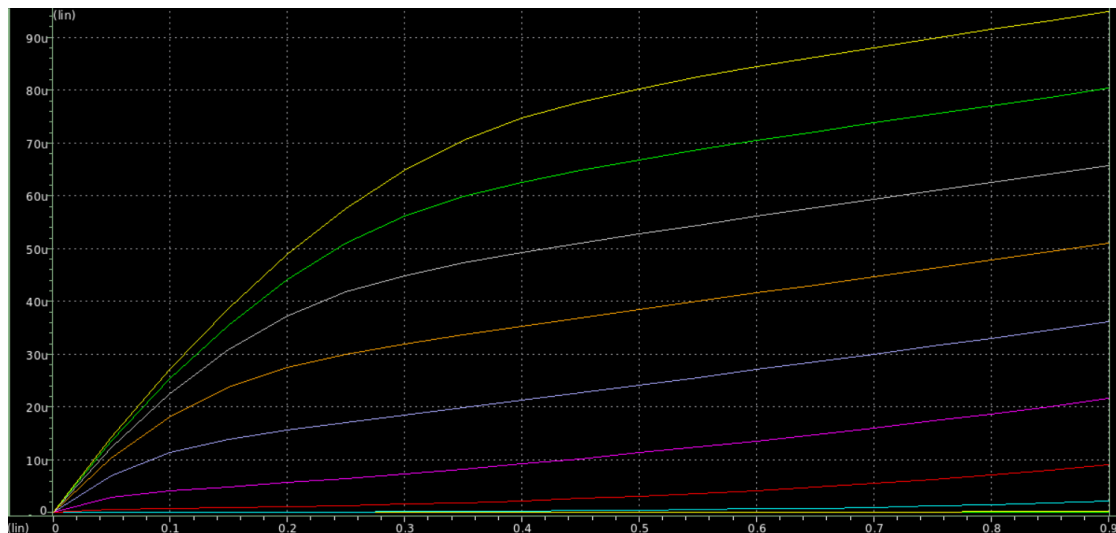


3.NMOS with Low V_t :

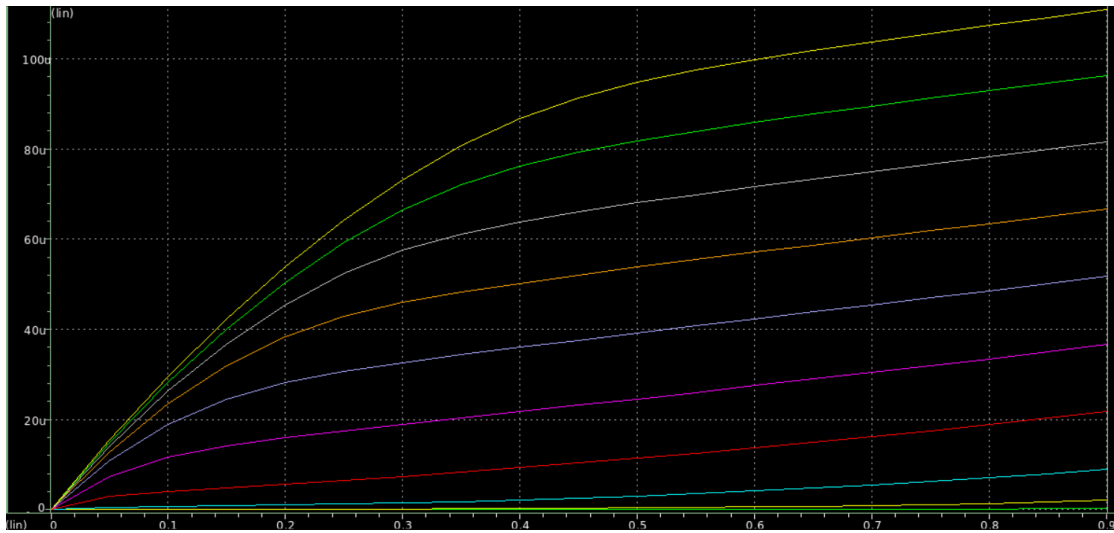


4.PMOS with High V_t :

 


5.PMOS with Medium V_t :

 

6.PMOS with Low V_t :

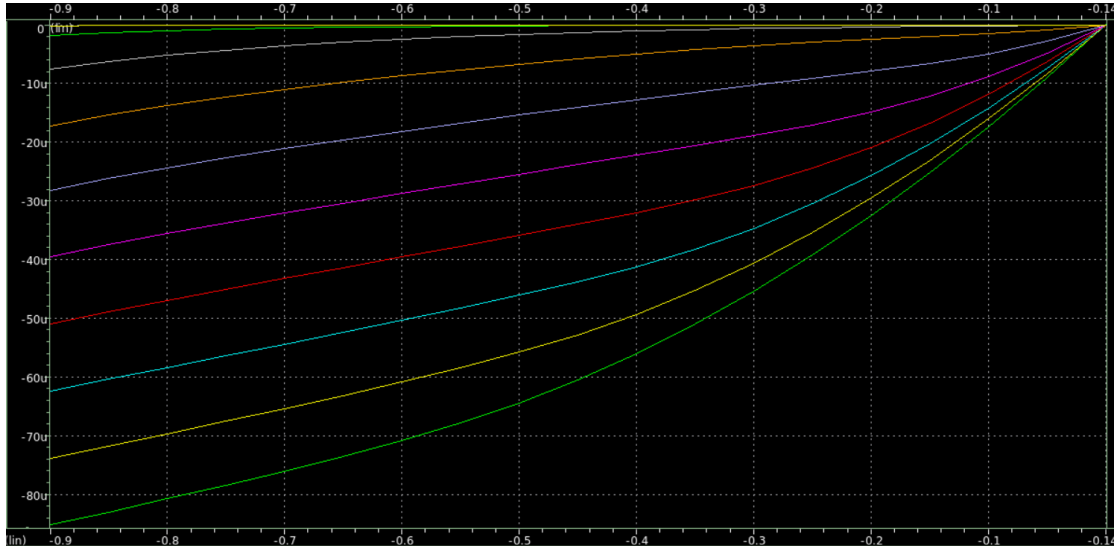

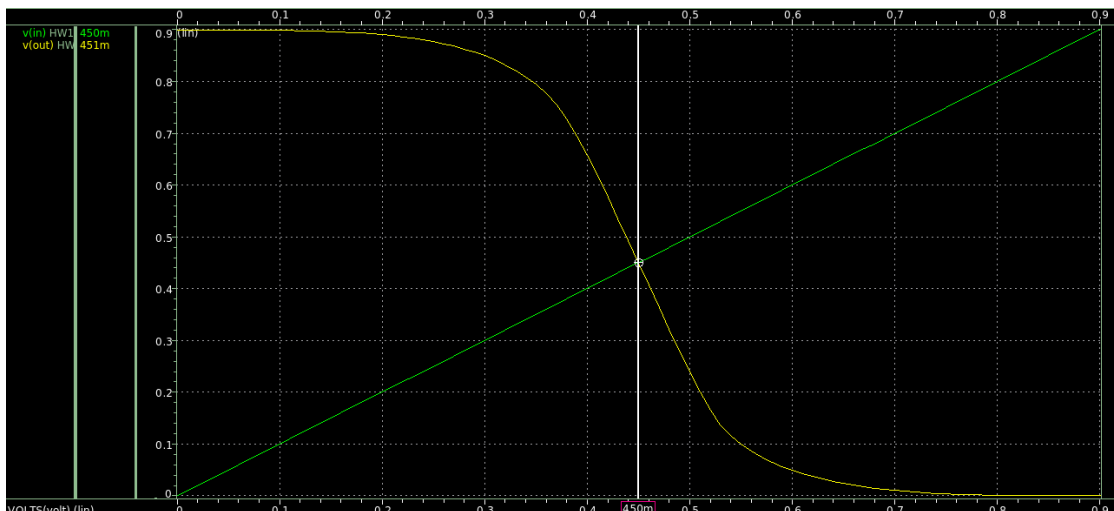B. Keep L equals to L_{min} , design the W of each transistor using medium V_t such that the logic threshold of inverter is at $0.5V_{DD}$. **Discuss your design procedures** and the way you choose your MOS dimensions. Run SPICE to verify your results. (6%)



```
14 MN out in 0 0 nmos_svt W=64n L=32n
15 MP out in vdd vdd pmos_svt W=114n L=32n
```

根據題目規定， L 設定在 32nm 。然後為了達到 logic threshold 為 $0.5V_{DD}$ ，也就是 0.45V ，我固定住 nmos 的 $W=64\text{nm}$ ，開始調整 pmos 的 W ，最終經過微調多次，我發現在 $W=114\text{nm}$ 的時候可以達到 logic threshold 為 $0.5V_{DD}$ 。

(2) Design a CMOS schmitt trigger shown at Fig. 1(b) such that $V^+ = 0.54\text{--}0.57\text{V}$ and $V^- = 0.36\text{--}0.33\text{V}$ with $CT=V_{DD}$ (70%)

A. **Discuss the difference between Fig. 1(a) and (b)**. Give the W/L of each device (in table form) of Fig. 1(b) with $CT=V_{DD}$ and **discuss your design procedures** to determine the size of each transistor using medium V_t . (30%)

Schmitt Trigger with Controllable Hysteresis 與普通的施密特觸發器主要區別在

於回滯的範圍（即 V^+ 和 V^- 的差距）是可調的。在普通的施密特觸發器中，回滯範圍是固定的，設計完成後無法靈活調整；而具有可控回滯的施密特觸發器能夠根據外部控制信號(V_{CT})來改變這個範圍。

```

14 MN1 n1 in 0 0 nmos_svt W=70n L=32n
15 MN2 out in n1 n1 nmos_svt W=64n L=32n
16 MN3 n3 out n1 n1 nmos_svt W=300n L=32n
17 MN4 vdd vdd n3 n3 nmos_svt W=300n L=32n
18 MP1 p1 in vdd vdd pmos_svt W=90n L=32n
19 MP2 out in p1 p1 pmos_svt W=80n L=32n
20 MP3 p1 out p3 p3 pmos_svt W=300n L=32n
21 MP4 p3 vdd 0 0 pmos_svt W=300n L=32n


```

附圖則為 8 個 MOS 的 W/L ，而根據老師上課所說的以及網路資源，可以知


道在 NMOS 中 $(W/L)_1$ 要大於 $(W/L)_2$ ，且 V^+ 會隨著 $\frac{(W/L)_1}{(W/L)_3}$ 的下降而上升。同

理，PMOS 對 V^- 的影響也是一樣。因此根據這個原則我先固定住 MN2 以及 MP2 的 W ，然後開始調整 MN1 對 MN3、MN4 以及 MP1 對 MP3、MP4 的比值，最後調整出附圖的數據， V^+ 能達到 0.549V， V^- 能達到 0.339V。

 
B. Run SPICE to verify your results. Your report must have the figures of VTC, I_{N2} vs V_{in} , and I_{N4} vs V_{in} (20%)



此圖顯示出 V^+ 能達到 0.549V

 


此圖顯示出 V_- 能達到 0.339V

 


在此圖中，綠色的圖是 I_{N2} vs V_{in} 的圖。黃色的圖則是 I_{N4} vs V_{in} 的圖。

 
C. Use the same size as in part A, and modify CT to 0.8VDD. Repeat part B to have figures to indicate the new V_- and V_+ (20%)



 此圖顯示出經過調整 CT 到 0.8VDD 後的 V_{+} 降低到 0.519V



 此圖顯示出經過調整 CT 到 0.8VDD 後的 V_{-} 升高到 0.340V



在此圖中，綠色的圖是 I_{N2} vs V_{in} 的圖。黃色的圖則是 I_{N4} vs V_{in} 的圖。